

LAB08


第一題

DESIGN SPECIFICATION

(1) INPUT / OUTPUT

```
module speaker(clk, rst_n, audio_mclk, audio_lrck, audio_sck,  
audio_sdin, audio_in_left, audio_in_right);  
    input clk;  
    input rst_n;  
    input [15:0]audio_in_left;  
    input [15:0]audio_in_right;  
    output reg audio_mclk;  
    output reg audio_lrck;  
    output reg audio_sck;  
    output reg audio_sdin;
```

(2) BLOCK DIAGRAM

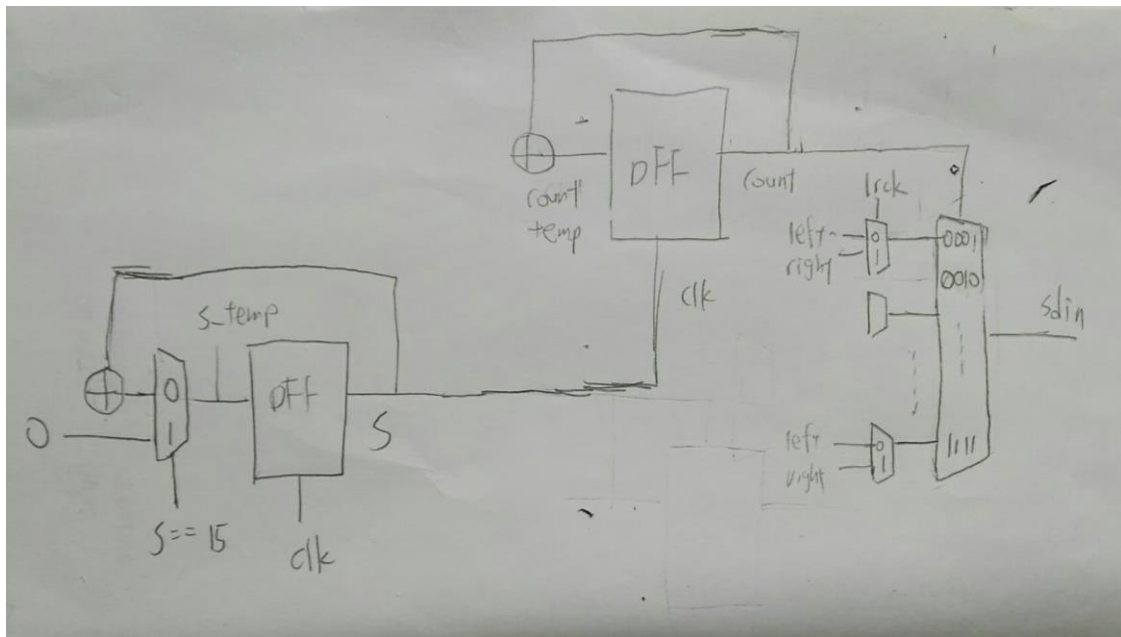

DESIGN IMPLEMENTATION

(1) TEST BENCH

```
initial
begin
    clk = 0;
    rst_n = 0;
    audio_in_right = 16'h5553;
    audio_in_left = 16'h5553;

    #3 rst_n = 1;
    repeat(5000000) #1 clk = ~clk;

end
```

(2) VERILOG CODE

```
always @*
    if (L == 9'D511) begin
        L_TEMP = 9'd0;
        lrck_next = ~audio_lrck;
    end
    else begin
        L_TEMP = L + 1'b1;
        lrck_next = audio_lrck;
    end
    end
always @*
    if (S == 4'd15) begin
        S_TEMP = 4'd0;
        sck_next = ~audio_sck;
    end
    else begin
        S_TEMP = S + 1'b1;
        sck_next = audio_sck;
    end
    end
always @*
    if (M == 2'd3) begin
        M_TEMP = 2'd0;
        mclk_next = ~audio_mclk;
    end
    else begin
        M_TEMP = M + 1'b1;
        mclk_next = ~audio_mclk;
    end
    end
```

```

always@(posedge clk or negedge rst_n)
  if (~rst_n) begin
    S = 0;
    M = 0;
    L = 0;
    audio_mclk = 0;
    audio_lrck = 0;
    audio_sck = 0;
  end
  else begin
    S = S_TEMP;
    M = M_TEMP;
    L = L_TEMP;
    audio_mclk = mclk_next;
    audio_lrck = lrck_next;
    audio_sck = sck_next;
  end
end

```

這裡只是普通的 frequency divider，分別產生 mclk, lrck, sck


```

always @*
  if (count == 4'd15) count_temp = 4'd0;
  else count_temp = count + 1'b1;

always@(negedge audio_sck or negedge rst_n)
  if (~rst_n) count = 0;
  else count = count_temp;

```

```
always@*
  if (~audio_lrck)
    case(count)
      4'd0: audio_sdin = audio_in_left[0];
      4'd1: audio_sdin = audio_in_left[1];
      4'd2: audio_sdin = audio_in_left[2];
      4'd3: audio_sdin = audio_in_left[3];
      4'd4: audio_sdin = audio_in_left[4];
      4'd5: audio_sdin = audio_in_left[5];
      4'd6: audio_sdin = audio_in_left[6];
      4'd7: audio_sdin = audio_in_left[7];
      4'd8: audio_sdin = audio_in_left[8];
      4'd9: audio_sdin = audio_in_left[9];
      4'd10: audio_sdin = audio_in_left[10];
      4'd11: audio_sdin = audio_in_left[11];
      4'd12: audio_sdin = audio_in_left[12];
      4'd13: audio_sdin = audio_in_left[13];
      4'd14: audio_sdin = audio_in_left[14];
      4'd15: audio_sdin = audio_in_left[15];
      default: audio_sdin = 1'b0;
    endcase
  else
    case(count)
      4'd0: audio_sdin = audio_in_right[0];
      4'd1: audio_sdin = audio_in_right[1];
      4'd2: audio_sdin = audio_in_right[2];
      4'd3: audio_sdin = audio_in_right[3];
      4'd4: audio_sdin = audio_in_right[4];
      4'd5: audio_sdin = audio_in_right[5];
      4'd6: audio_sdin = audio_in_right[6];
      4'd7: audio_sdin = audio_in_right[7];
      4'd8: audio_sdin = audio_in_right[8];
      4'd9: audio_sdin = audio_in_right[9];
      4'd10: audio_sdin = audio_in_right[10];
```

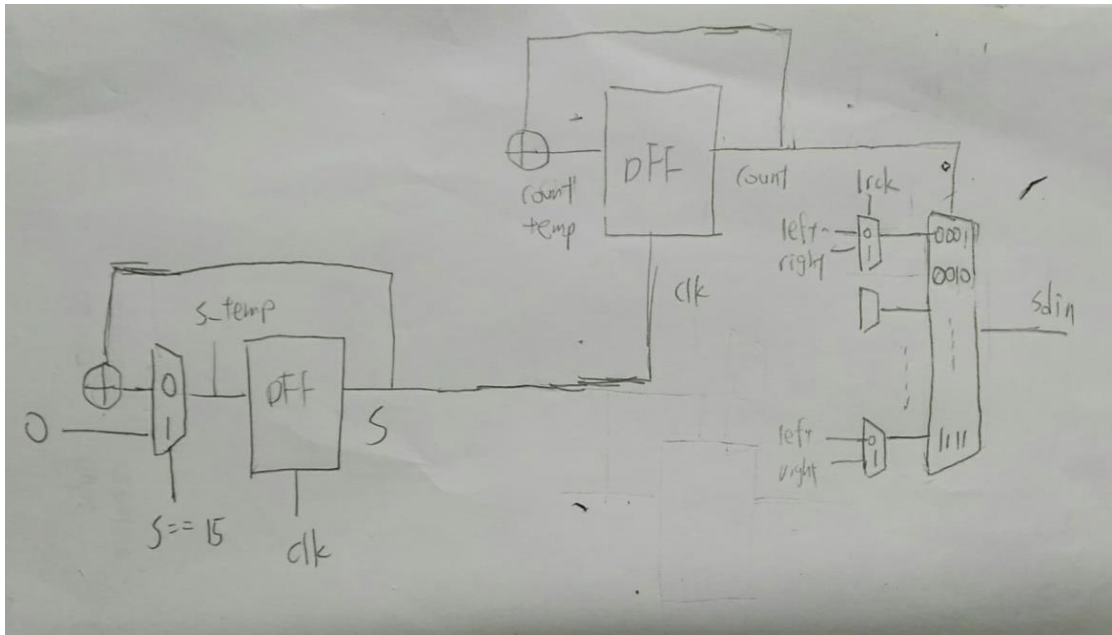

然後 sck 在當另一個 counter 的 clk，counter 的值再接到 mux，把 left 跟 right 做 serial input 到 sdin，至於要 left 或 right 就用 lck 去選。


DISCUSSION

這題有碰到一個問題，我原本只有寫 speaker 跟 tsetbench，但這樣是錯的，於是我只好再打一個 top module 去接 speaker，testbench 再接 top，我猜會出問題的原因是我把 output 拿去當 clk

```
always @*
  if (count == 4'd15) count_temp = 4'd0;
  else count_temp = count + 1'b1;

always@(negedge audio_sck or negedge rst_n)
  if (~rst_n) count = 0;
  else count = count_temp;
```

執行結果如下

 

我 left, right 的值都是設 0101010101010011，可以看到在 sck
negedge 時值就輸近來，sck 的值就是以 1100101010101010 的週
期在跑。

CONCLUSION

這個 LAB 不難，但要先理解，上課其實沒有聽很懂，所以花
比較多時間在了解 SPEAKER 的功能何要我們做的事，理解了就
很快了。

第二題

PS: 只討論與之前不同的

DESIGN SPECIFICATION

(1) INPUT / OUTPUT

```
module top(clk, rst_n, pb_do, pb_re, pb_mi, pb_add, pb_decrease,
mclk, lrclk, sck, sdin, ssd_ctl, D_ssd);
    input clk;
    input rst_n;
    input pb_do;
    input pb_re;
```

```

input pb_mi;
input pb_add;
input pb_decrease;
output mclk;
output lrck;
output sck;
output sdin;
output [3:0]ssd_ctl;
output [7:0]D_ssd;

```

```

module F_choose(DO, RE, MI, DIV);
    input DO;
    input RE;
    input MI;
    output reg [21:0]DIV;

```

```

module UP_DOWN(clk, rst_n, add, decrease, q);
    input clk;
    input rst_n;
    input add;
    input decrease;
    output reg [3:0]q;
    reg [3:0]q_temp;

```

```

module buzzer(clk, rst_n, note_div, audio_left, audio_right,
amplitude);
    input clk;
    input rst_n;
    input [21:0]note_div;
    input [3:0]amplitude;
    output reg [15:0]audio_left;
    output reg [15:0]audio_right;

```

```

module speaker(clk, rst_n, audio_mclk, audio_lrck, audio_sck,
audio_sdin, audio_in_left, audio_in_right);
    input clk;
    input rst_n;
    input [15:0]audio_in_left;


```

```

input [15:0]audio_in_right;
output reg audio_mclk;
output reg audio_lrck;
output reg audio_sck;
output reg audio_sdin;

```

(2) BLOCK DIAGRAM

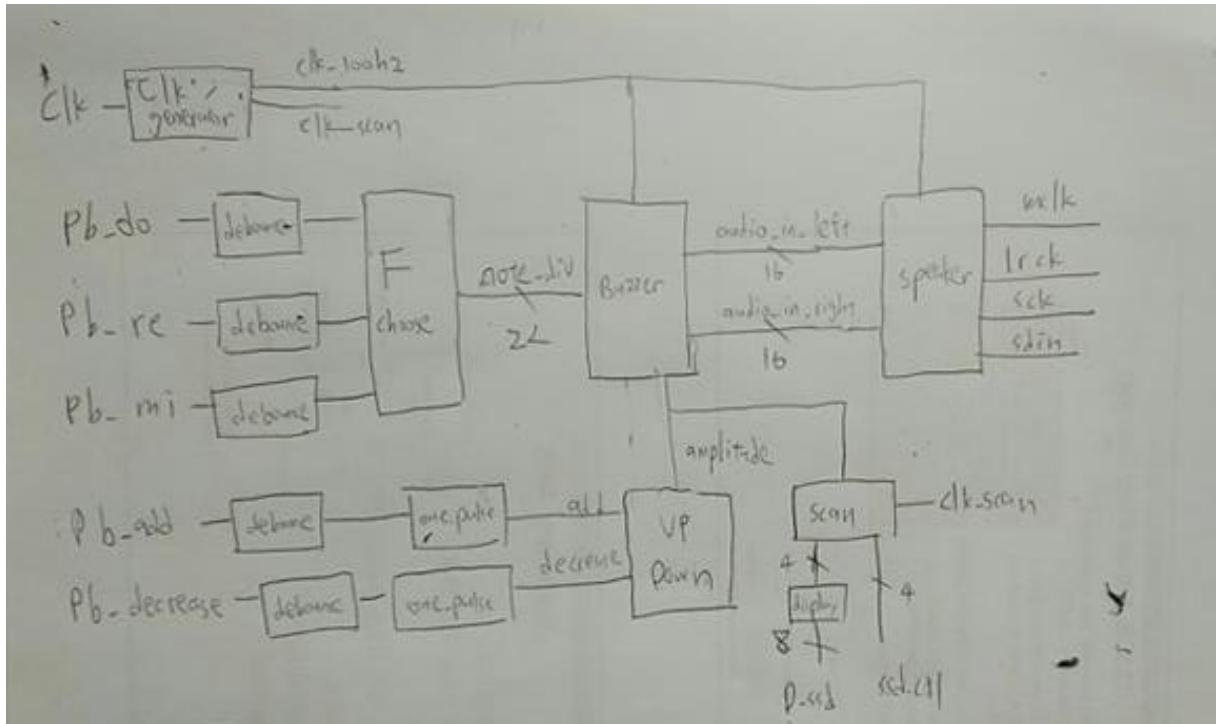

DESIGN IMPLEMENTATION

(1) I / O PINS

...	D_ssd[7]	OUT	W7
...	D_ssd[6]	OUT	W6
...	D_ssd[5]	OUT	U8
...	D_ssd[4]	OUT	V8
...	D_ssd[3]	OUT	U5
...	D_ssd[2]	OUT	V5
...	D_ssd[1]	OUT	U7
...	D_ssd[0]	OUT	V7
...	ssd_ctl (4)	OUT	
...	ssd_ctl[3]	OUT	W4
...	ssd_ctl[2]	OUT	V4
...	ssd_ctl[1]	OUT	U4
...	ssd_ctl[0]	OUT	U2
...	Scalar ports (11)		
...	clk	IN	W5
...	hrck	OUT	A16
...	mclk	OUT	A14
...	pb_add	IN	T18
...	pb_decrease	IN	U17
...	pb_do	IN	T17
...	pb_mi	IN	W19
...	pb_re	IN	U18
...	rst_n	IN	V17
...	sck	OUT	B15
...	sdin	OUT	B16

(2) VERILOG CODE

Module F_choose

用來選擇週期，收到 do、re、me debounce 出來的訊號就傳

給 buzzer 特定的週期

```
always@*
  if (DO) DIV = 22'd191131;
  else if (RE) DIV = 22'd170241;
  else if (MI) DIV = 22'd151699;
  else DIV = 22'd0;
```

Module UP_DOWN

```

always @*
    if (q != 4'd15 && add) q_temp = q + 1'b1;
    else if (q != 4'd0 && decrease) q_temp = q - 1'b1;
    else q_temp = q;

always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if (~rst_n) q <= 4'd0;
    else q <= q_temp;

```

如果收到加的訊號就加一，檢的就減一，再把 OUTPUT 傳給

buzzer 跟 scan

Module buzzer

note_div 就是半周期，數到他就歸 0，用以控制音頻

```

always @*
    if (clk_cnt == note_div) begin
        clk_cnt_next = 22'd0;
        b_clk_next = ~b_clk;
    end
    else begin
        clk_cnt_next = clk_cnt + 1'b1;
        b_clk_next = b_clk;
    end

always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if (~rst_n) begin
        clk_cnt <= 22'd0;
        b_clk <= 1'b0;
    end
    else begin
        clk_cnt <= clk_cnt_next;
        b_clk <= b_clk_next;
    end
end

```

然後用一個 voice 去存音量，然後再輸進 audio left right 裡

Amplitude 是手動控制的音量

```

always@* voice_temp = 4'h02FF + (16'd1000*amplitude);
always@(posedge clk or negedge rst_n)
    if (~rst_n) voice <= 15'd0;
    else voice = voice_temp;
|
always@*
    if (b_clk == 0) begin
        audio_left = voice;
        audio_right = voice;
    end
    else begin
        audio_left = ~voice;
        audio_right = ~voice;
    end

```

Module speaker (同第一題)

DISCUSSION

這題有一個基本的 BUG 我 DE 了很久，就是我按加或減他一直不理我，害我一直去檢查 DEBOUNCE 跟 ONE_PULSE 的問題，結果是 UP_DOWN 那裏我打成 if (rst_n) 難怪一直沒反應。

執行結果就是按下 do、re、mi，就產生各自的聲音，按 add 音量就變大，按 decrease，音量會變小，但我聲音變化不明顯，我有事著把初始的音量調小，但這樣聲音不明顯，會變怪怪的。

CONCLUSION

這題其實比以前的 lab 簡單，只是我一開始沒搞清楚 buzzer 是拿來幹嘛的，因為 speaker 就產生出 3 種頻率，害我搞不清楚音頻到底是由哪裡控制。

