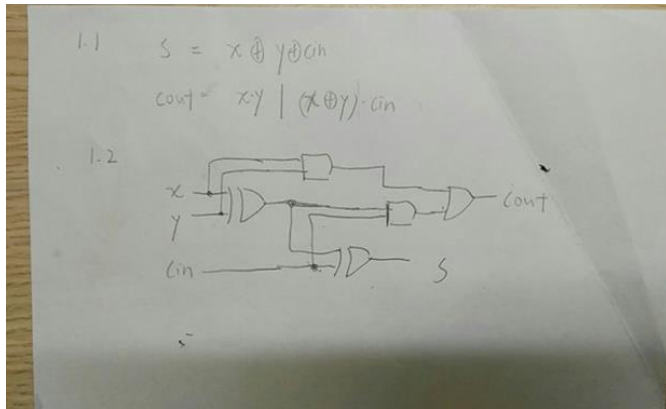


LAB01

1070611130 張瀚


1. Input x, y, cin; output s, cout

Diagram:



Logic equation : $s = x \oplus y \oplus cin$ $cout = xy + (x \oplus y)cin$


Discussion:

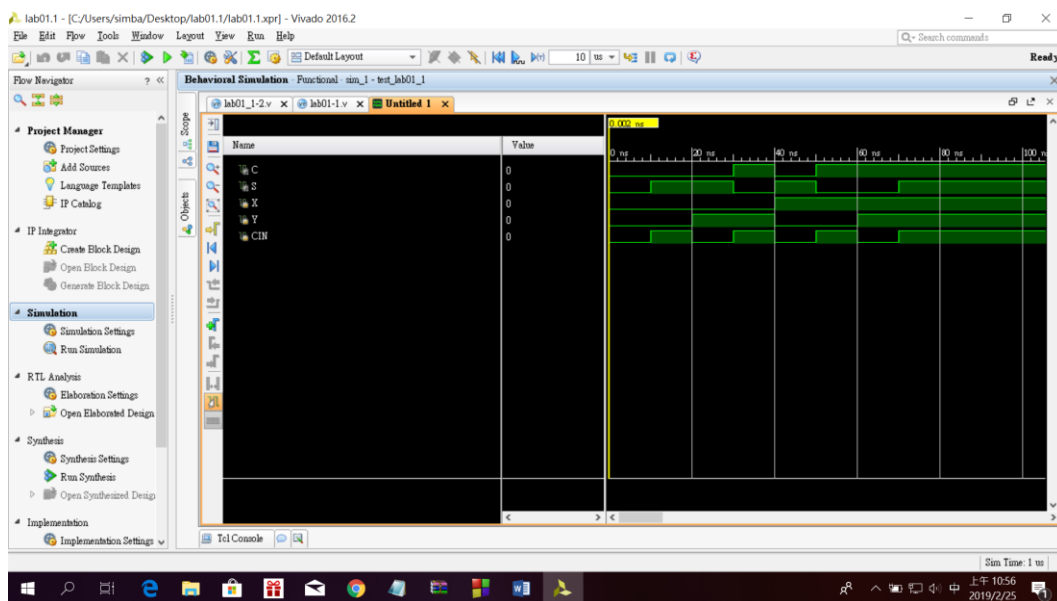

由波形圖得知 $\{cout, s\} = x + y + cin$;

2. Input [3:0]a, [3:0]b, cin; output cout, s;

Diagram:

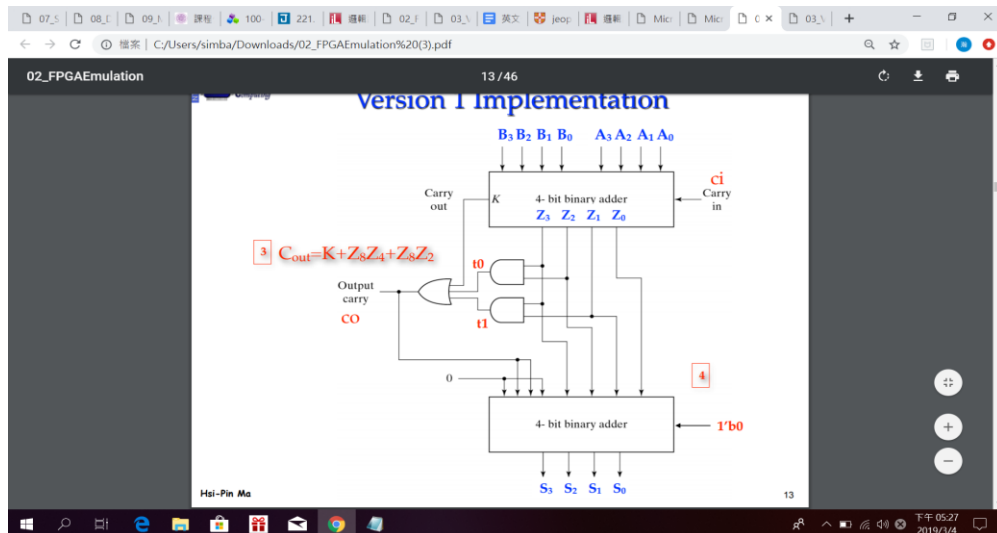

Logic equation:

```
always @* begin
```

```
    if (a + b + cin > 9) begin
```

```
        cout = 1;
```

```
        s = a + b + cin + 6;
```

```
    end
```

```
    else begin
```


```
        cout = 0;
```

```
        s = a + b + cin;
```

```
    end
```

```
end
```


Discussion:

 

由波形圖得知 $\text{cout} = 1$; if $(a + b + \text{cin}) > 9$;

3. Input en, [2:0]in, [7:0]d; output [7:0]d


Diagram:

 

Logic equation:

```
assign d[0] = ~in[2] & ~in[1] & ~in[0] & en;
assign d[1] = ~in[2] & ~in[1] & in[0] & en;
assign d[2] = ~in[2] & in[1] & ~in[0] & en;
assign d[3] = ~in[2] & in[1] & in[0] & en;
assign d[4] = in[2] & ~in[1] & ~in[0] & en;
assign d[5] = in[2] & ~in[1] & in[0] & en;
assign d[6] = in[2] & in[1] & ~in[0] & en;
assign d[7] = in[2] & in[1] & in[0] & en;
```

Discussion:

 

Conclusion:

其實我以前上邏輯設計時候都不會打 verilog，一有 verilog 的作業我就交不出來，所以這次靠自己摸索蠻多東西的，像是 if, else 只能寫在 always 裡，還有 always 裡等號左邊要用 reg 宣告，然後除了 input, output 以外的東西都用 wire 或 reg 宣告，另外我還學會在 testbench 裡用 repeat，以前一直沒有很會用。