

LAB 10

第一題

DESIGN SPECIFICATION

(1) INPUT / OUTPUT


```
module top(clk, rst_n, , mclk, lrck, sck, sdin);  
    input clk;  
    input rst_n;  
    output mclk;  
    output lrck;  
    output sck;  
    output sdin;
```

```
module F_choose(clk, rst_n, DIV);  
    input clk;  
    input rst_n;  
    output reg [22:0]DIV;
```

```
module buzzer(clk, rst_n, note_div, audio_left, audio_right);  
    input clk;  
    input rst_n;  
    input [21:0]note_div;  
    output reg [15:0]audio_left;  
    output reg [15:0]audio_right;
```

```
module speaker(clk, rst_n, audio_mclk, audio_lrck, audio_sck,  
audio_sdin, audio_in_left, audio_in_right);  
    input clk;  
    input rst_n;  
    input [15:0]audio_in_left;  
    input [15:0]audio_in_right;  
    output reg audio_mclk;  
    output reg audio_lrck;  
    output reg audio_sck;  
    output reg audio_sdin;
```

(2) BLOCK DIAGRAM

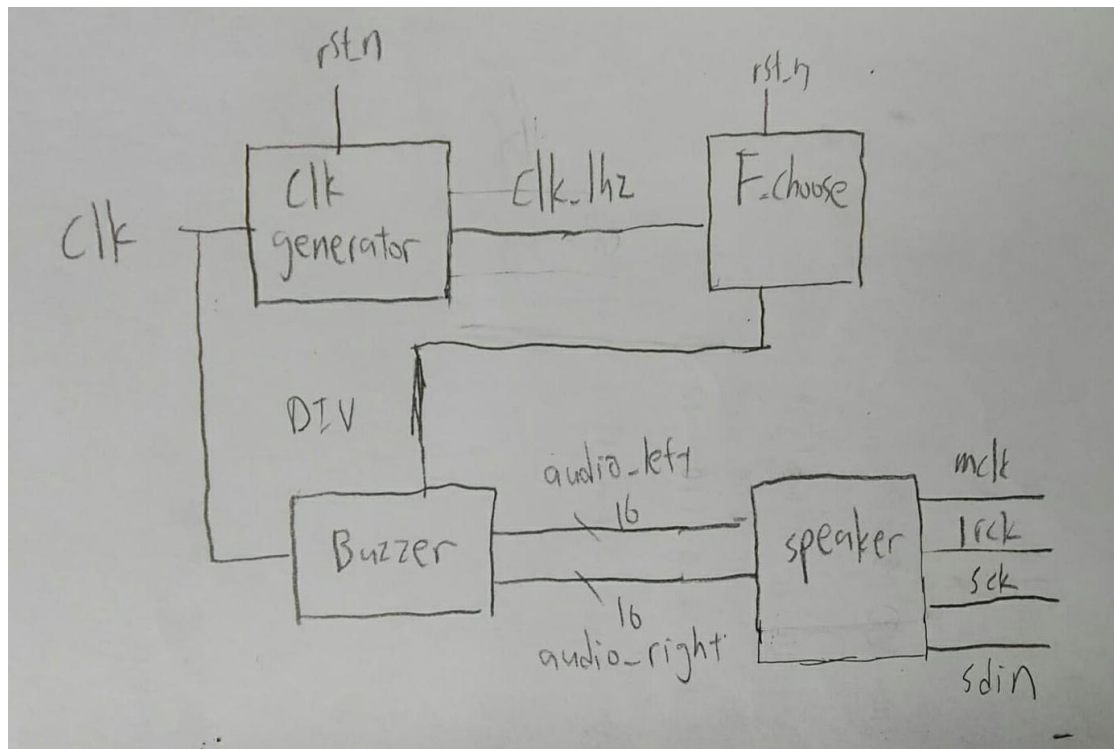


DESIGN IMPLEMENTATION

(1) I / O PINS

<input checked="" type="checkbox"/> clk	IN	W5
<input checked="" type="checkbox"/> lclk	OUT	A16
<input checked="" type="checkbox"/> mclk	OUT	A14
<input checked="" type="checkbox"/> rst_n	IN	V17
<input checked="" type="checkbox"/> sck	OUT	B15
<input checked="" type="checkbox"/> sdin	OUT	B16

(2) Verilogcode


Module F_choose

 

Module buzzer

同老師 lab8 的範例

Module speaker

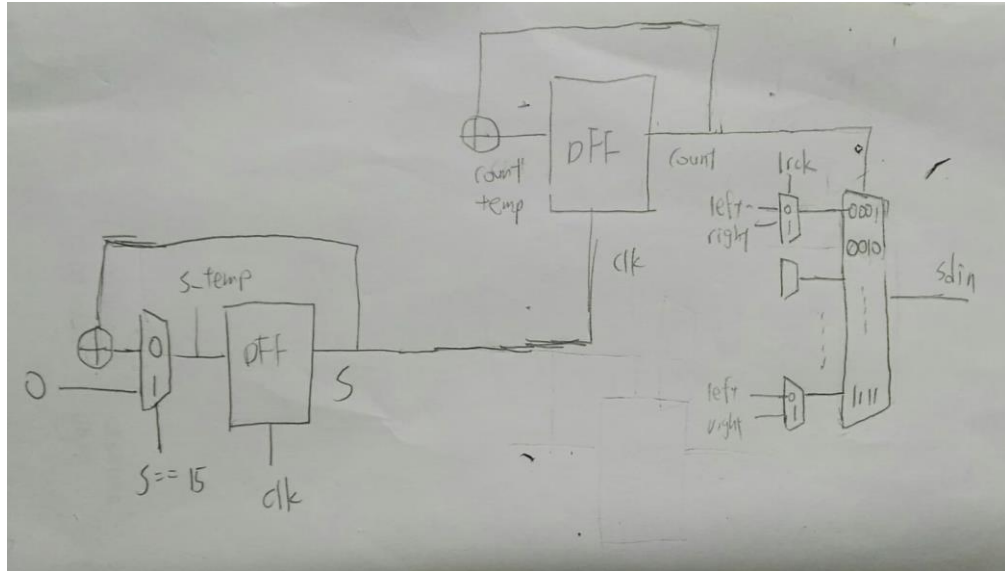

DISCUSSION

這題看到就有想法了，很快就完成了，唯一的問題就是開啟 RESET 第一個 DO 持續時間短於一秒，於是我把 CLK_GENERATOR 加上 RESET 就解決了。

執行結果就是 14 個音階輪流撥放，各持續一秒。

CONCLUSION

把 14 個音階打上去其實也要很久

第二題

DESIGN SPECIFICATION

(1) INPUT / OUTPUT

```
module top(clk, rst_n, LED_CAP, PS2_DATA, PS2_CLK, ssd_ctl,
D_ssd, mclk, lclk, sck, sdin);
```

```
input clk;
input rst_n;
inout PS2_DATA;
inout PS2_CLK;
output LED_CAP;
output [3:0]ssd_ctl;
output [7:0]D_ssd;
output mclk;
output lrck;
output sck;
output sdin;
```


```
module KeyboardDecoder(
    output reg [511:0] key_down,
    output wire [8:0] last_change,
    output reg key_valid,
    inout wire PS2_DATA,
    inout wire PS2_CLK,
    input wire rst,
    input wire clk
);
```

```
module FSM_CAP(in, rst_n, state);
    input in;
    input rst_n;
    output reg state;
```

```
module F_choose(last_change, key_down, CAP, clk, rst_n, f, num);
    input clk;
    input rst_n;
    input [8:0]last_change;
    input [511:0]key_down;
    input CAP;
    output reg [22:0]f;
    output reg [3:0]num;
    reg [22:0]f_temp;
    reg [3:0]num_temp;
```

Module buzzer, speaker 同第一題

(2) BLOCK DIAGRAM

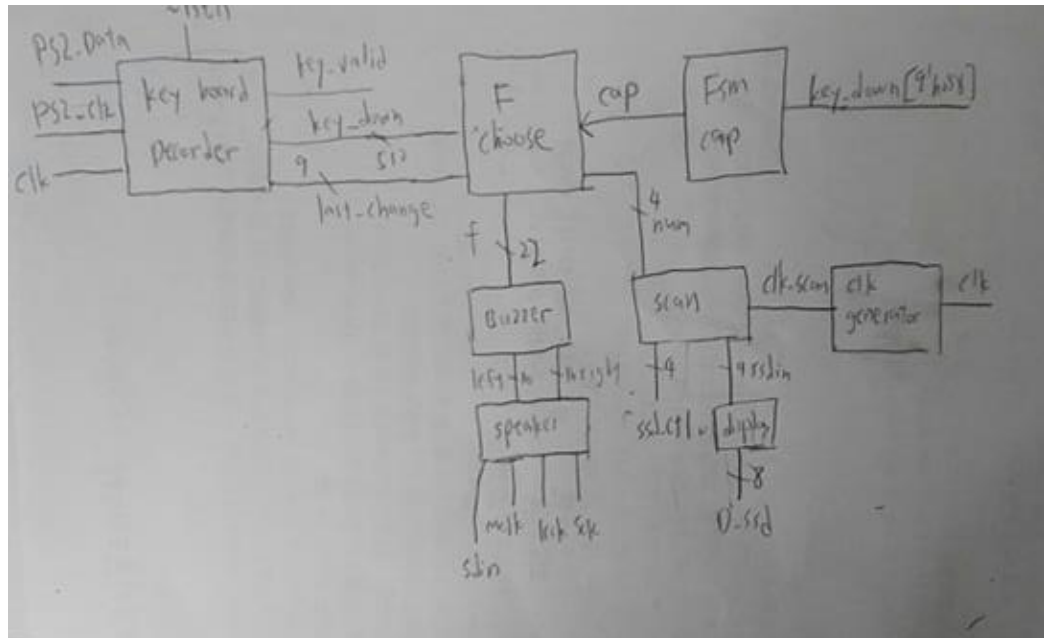


DESIGN IMPLEMENTATION

(1) I / O PINS


<input checked="" type="checkbox"/> D_ssd[7]	OUT	W7
<input checked="" type="checkbox"/> D_ssd[6]	OUT	W6
<input checked="" type="checkbox"/> D_ssd[5]	OUT	U8
<input checked="" type="checkbox"/> D_ssd[4]	OUT	V8
<input checked="" type="checkbox"/> D_ssd[3]	OUT	U5
<input checked="" type="checkbox"/> D_ssd[2]	OUT	V5
<input checked="" type="checkbox"/> D_ssd[1]	OUT	U7
<input checked="" type="checkbox"/> D_ssd[0]	OUT	V7
<input checked="" type="checkbox"/> ssd_ctl (4)	OUT	
<input checked="" type="checkbox"/> ssd_ctl[3]	OUT	W4
<input checked="" type="checkbox"/> ssd_ctl[2]	OUT	V4
<input checked="" type="checkbox"/> ssd_ctl[1]	OUT	U4
<input checked="" type="checkbox"/> ssd_ctl[0]	OUT	U2
Scalar ports (9)		
<input checked="" type="checkbox"/> clk	IN	W5
<input checked="" type="checkbox"/> LED_CAP	OUT	L1
<input checked="" type="checkbox"/> lrcclk	OUT	A16
<input checked="" type="checkbox"/> mclk	OUT	A14
<input checked="" type="checkbox"/> PS2_CLK	INOUT	C17
<input checked="" type="checkbox"/> PS2_DATA	INOUT	B17
<input checked="" type="checkbox"/> rst_n	IN	V17
<input checked="" type="checkbox"/> sck	OUT	B15
<input checked="" type="checkbox"/> sdin	OUT	B16

(2) VERILOG CODE

Module FSM_CAP

 

Module F_choose

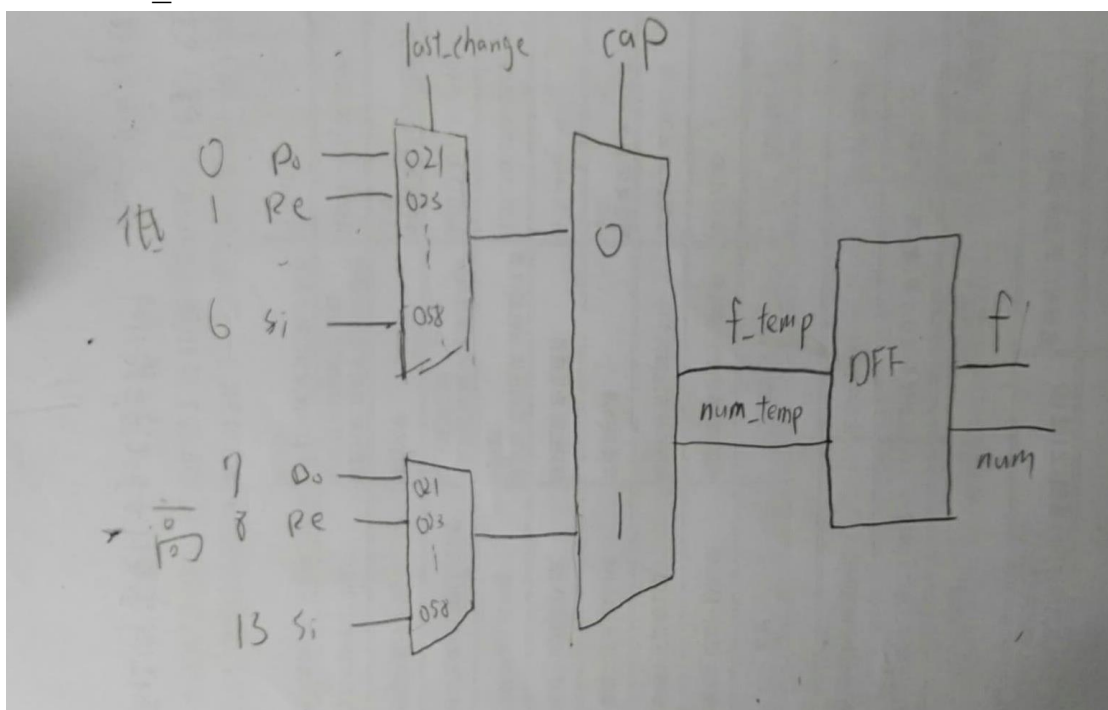

DISCUSSION

這題是 KEYBOARD 和 SPEAKER 的整合，題目大致上不難，我也是很快就解決了。

按 CDEFGAB 分別發出 7 個音階的音，按 CAP 會變成高八度的 7 個音階，14 跟音階對應的數字是 1~14

CONCLUSION

KEYBOARD 跟 SPEAKER 有學好基本上沒問題!

第三題

DESIGN SPECIFICATION

(1)INPUT/ OUTPUT

```
module top(clk, rst_n, PS2_DATA, PS2_CLK, mclk, lrck, sck, sdin, double);
```

```
    input clk;
    input rst_n;
    inout PS2_DATA;
    inout PS2_CLK;
    input double;
    output mclk;
    output lrck;
    output sck;
    output sdin;
```

```
module F_choose(last_change, key_down, clk, rst_n, f, f2, double);
```


```
    input clk;
    input rst_n;
    input [8:0]last_change;
    input [511:0]key_down;
    input double;
    output reg [21:0]f;
    output reg [21:0]f2;
    reg [21:0]f_temp;
    reg [21:0]f2_temp;
```

```
module buzzer(clk, rst_n, f, f2, audio_left, audio_right);
```

```
    input clk;
    input rst_n;
    input [21:0]f;
    input [21:0]f2;
    output wire [15:0]audio_left;
    output wire [15:0]audio_right;
```

module keyboard_decoder 跟 speaker 同上

(2) BLOCK DIAGRAM

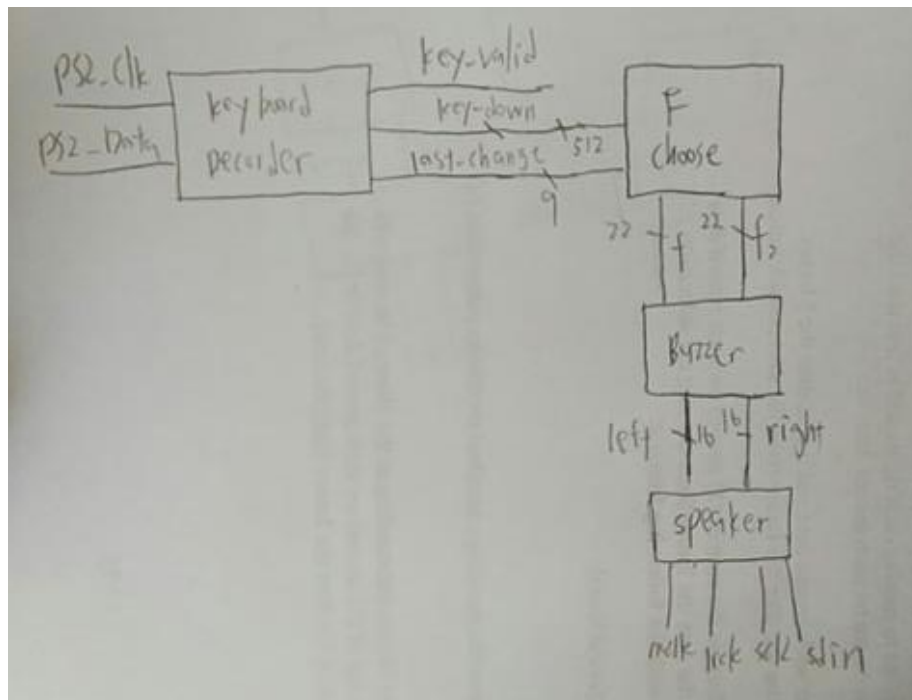


DESIGN IMPLEMENTAION

(1) I/O PINS

clk	IN	W5
double	IN	R2
lck	OUT	A16
melk	OUT	A14
PS2_CLK	INOUT	C17
PS2_DATA	INOUT	B17
rst_n	IN	V17
sck	OUT	B15
sdin	OUT	B16

(2) VERILOG CODE

Module F choose

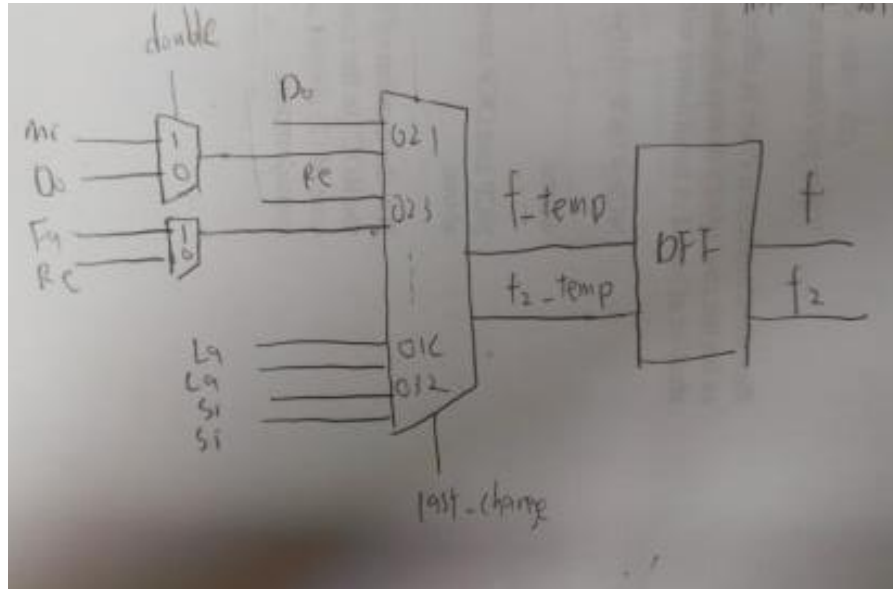

Module BUZZER

同上，只有一個地方不同

```
assign audio_left = (b_clk == 1'b0) ? 16'hFE00 : 16'h01FF;
assign audio_right = (b_clk2 == 1'b0) ? 16'hFE00 : 16'h01FF;
```

F choose 的 f 是 b_clk，f2 是 b_clk2

DISCUSSION

這題也不難，只是要思考要怎麼控制左右聲道，知道了就很快了。

按下 DIP SWITCH 切到雙聲道模式，關就同 10-2

CONCLUSION

這次 LAB 難度不高，讓我們練習整合的能力而已