

LAB11

前言: 因 clk_generator 跟 vga_controller 都一樣，故不重複描述

第一題

DESIGN SPECIFICATION

(1)INPUT / OUTPUT


```
module top(  
    input clk,  
    input rst,  
    input reset,  
    input pb_en,  
    output [3:0] vgaRed,  
    output [3:0] vgaGreen,  
    output [3:0] vgaBlue,  
    output hsync,  
    output vsync  
);  
  
module vga_controller  
(  
    input wire pclk,reset,  
    output wire hsync,vsync,valid,  
    output wire [9:0]h_cnt,  
    output wire [9:0]v_cnt  
);  
  
module mem_addr_gen(  
    input clk,  
    input rst,  
    input [9:0] h_cnt,  
    input [9:0] v_cnt,  
    input en,  
    input reset,  
    output [16:0] pixel_addr  
);  
  
module FSM2(in, clk, rst_n, count_enable);
```

```


input in;
input clk;
input rst_n;
output reg count_enable;

```

(2) BLOCK DIAGRAM

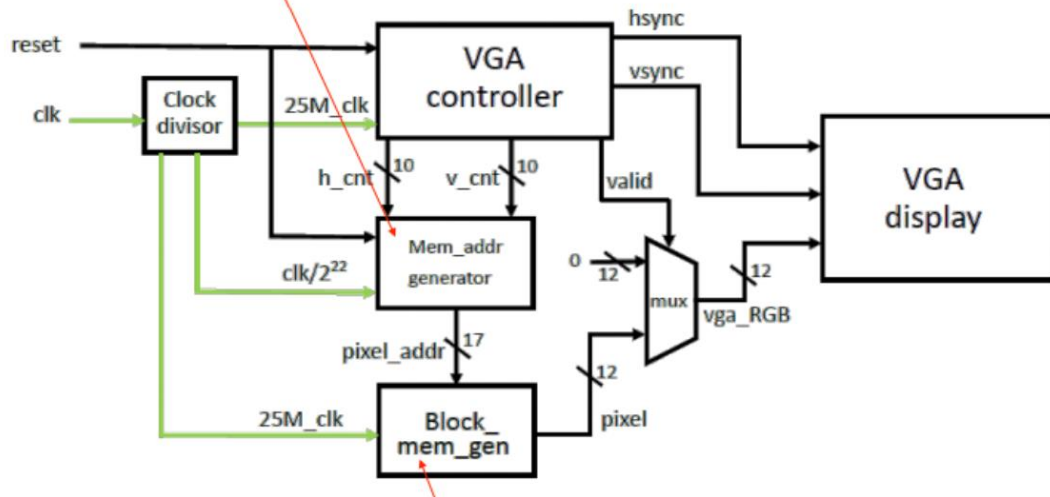

Mem_addr generator 再接

 

DESIGN IMPLEMENTATION

(1) I / O PINS

vgaBlue[3]	OUT	J18
vgaBlue[2]	OUT	K18
vgaBlue[1]	OUT	L18
vgaBlue[0]	OUT	N18
aGreen (4)	OUT	
vgaGreen[3]	OUT	D17
vgaGreen[2]	OUT	G17
vgaGreen[1]	OUT	H17
vgaGreen[0]	OUT	J17
aRed (4)	OUT	
vgaRed[3]	OUT	N19
vgaRed[2]	OUT	J19
vgaRed[1]	OUT	H19
vgaRed[0]	OUT	G19
alar ports (6)		
clk	IN	W5
hsync	OUT	P19
pb_en	IN	U18
reset	IN	V17
rst	IN	U17
vsync	OUT	R19

(2) VERILOG CODE

Module vga controller

同附件裡附的，讓 h_cnt、v_cnt 不斷掃描


Module mem_addr_gen

放大圖片，並滾動

```
pixel_addr = ((h_cnt>>1)+320*(v_cnt>>1)+ position*320 )% 76800;
```


把 h_cnt，v_cnt 除 2，所以掃到 2 個等於圖片的一格

並利用累加的 postion 來滾動

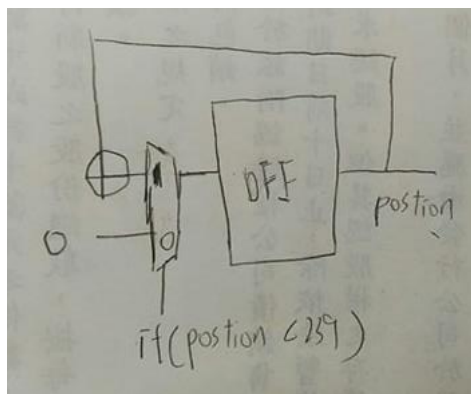

Module FSM2

控制 enable

 

DISCUSSION

這題遇到的困難就是理解吧，了解 VGA 的原理之後就不難了，而且附件裡都幫你做好了，只要自己加個 RESET 跟 ENABLE 即可。

結果就是按下 RESET 圖片回到最初的位置，按下 ENABLE，控制要滾還是不動。

CONCLUSION

第一次接觸到螢幕，其原理真是不好理解，問同學之後才會的。

第二題

DESIGN SPECIFICATION

(1) INPUT / OUTPUT

```
module top(  
    input clk,  
    input rst,  
    input rst_n,  
    inout PS2_DATA,
```

```


    inout PS2_CLK,
    output [3:0] vgaRed,
    output [3:0] vgaGreen,
    output [3:0] vgaBlue,
    output hsync,
    output vsync
);

module calculator // LAB9-3
    input clk;
    input rst_n;
    inout PS2_DATA;
    inout PS2_CLK;
    output neg;
    output [1:0]state;
    output [1:0]ASD;
    output [3:0]value1_1, value1_2, value1_3, value1_4;
    output [3:0]value2_1, value2_2;
    output [3:0]value3_1, value3_2, value3_3, value3_4;

module addr_assign
    input clk;
    input rst;
    input valid;
    input [1:0]ASD;
    input neg;
    input [9:0]h_cnt;
    input [9:0]v_cnt;
    input [3:0]value1_1, value1_2, value1_3, value1_4;
    input [3:0]value2_1, value2_2;
    input [3:0]value3_1, value3_2, value3_3, value3_4;
    output reg [16:0]addr;
    reg [16:0]addr_temp;

```

(2) BLOCK DIAGRAM

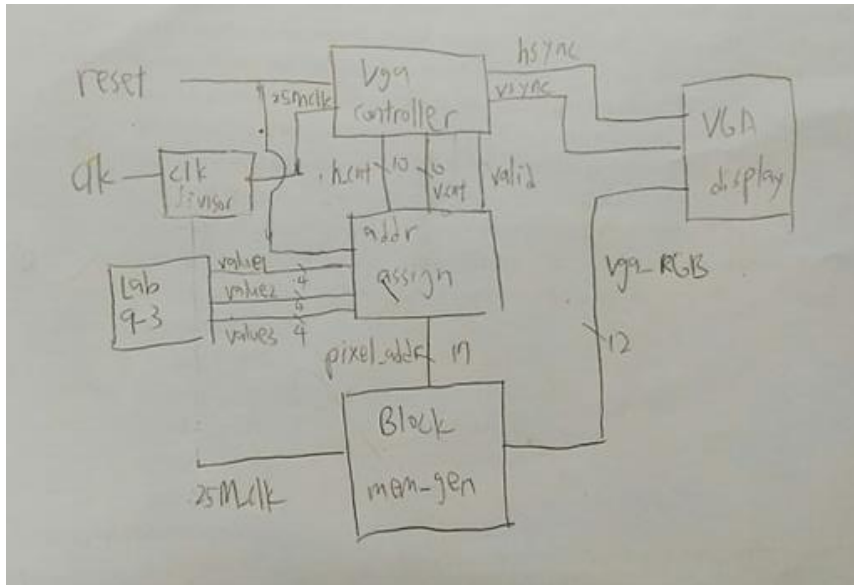

DESIGN IMPLEMENTATION

(1) I / O PINS

<input checked="" type="checkbox"/> vgaBlue (4)	OUT		
<input checked="" type="checkbox"/> vgaGreen (4)	OUT		
<input checked="" type="checkbox"/> vgaRed (4)	OUT		
<input checked="" type="checkbox"/> Scalar ports (0)			
Scalar ports (7)			
<input checked="" type="checkbox"/> clk	IN		W5
<input checked="" type="checkbox"/> hsync	OUT		P19
<input checked="" type="checkbox"/> PS2_CLK	INOUT		C17
<input checked="" type="checkbox"/> PS2_DATA	INOUT		B17
<input checked="" type="checkbox"/> rst	IN		U17
<input checked="" type="checkbox"/> rst_n	IN		V17
<input checked="" type="checkbox"/> vsync	OUT		R19

(2) VERILOG CODE

Module calculator

其實就是 9-3

value1_1,2,3,4 分別是 value1 的個十百千位

Value2_1,2 是 value2 的個十位



Value3_1,2,3,4 分別是 value3 的個十百千位

neg 是現在是否為負數

ASD 是加減乘 A 是加 S 是減 D 是乘

Module addr_assign

 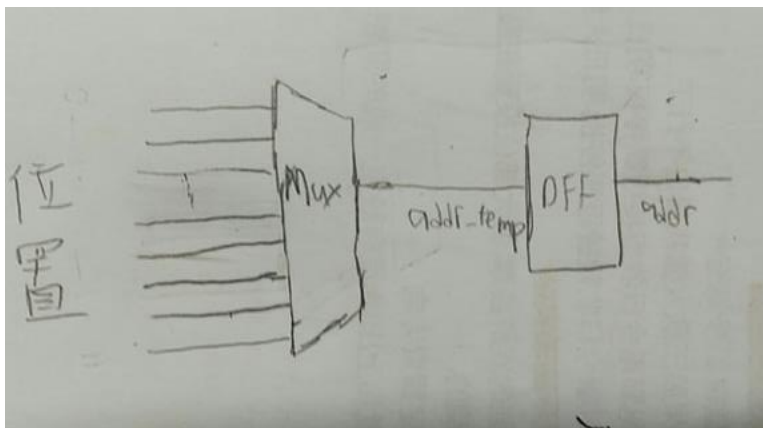這個 module 要判斷在哪個位置要顯示哪個數字，在哪個位置我用 if / else if / else 去選，而要顯示哪個數字，我是根據 COE 黨的編排去處理，因為我的 0~5000 是圖片 0，5001~10000 是圖片 1，以此類推，所以我直接讓 $\text{value} * 5000$ 就知道從哪裡開始讀



DISCUSSION

打了這題才發現第一題懂得根本只是皮毛而已，這題又花很多時間完全搞懂 VGA，而且我一開始打的很不簡潔，我多打了一個 MODULE 去選擇 ADDR 的值，那是因為我沒有善用 COE 黨的編排模式，後來發現都是 5000 得倍數就把它簡化了。

這題遇到最久的 BUG 就是我忘記改圖片檔的大小了，還是照著範例 76800，但我的圖片大小是 90000，這個 BUG 是意外抓到的，不然我本來也想放棄了。

CONCLUSION

這題讓我完全搞動 VGA 了，很有成就感

第三題 // 我只有打 3-2

DESIGN SPECIFICATION

(1) INPUT / OUTPUT

```
module top
    input clk,
    input rst,
    output [3:0] vgaRed,
    output [3:0] vgaGreen,
    output [3:0] vgaBlue,
    output hsync,
    output vsync

    module random(clk, num, rst, en);
        input clk;
        input rst;
        input en;
        output [2:0] num;
```




```

module pixel_generator
    input clk;
    input clk_1hz;
    input rst;
    input valid;
    input [9:0]h_cnt;
    input [9:0]v_cnt;
    input [2:0]num;
    output reg [11:0]pixel;
    output reg en;

```

(2) BLOCK DIAGRAM

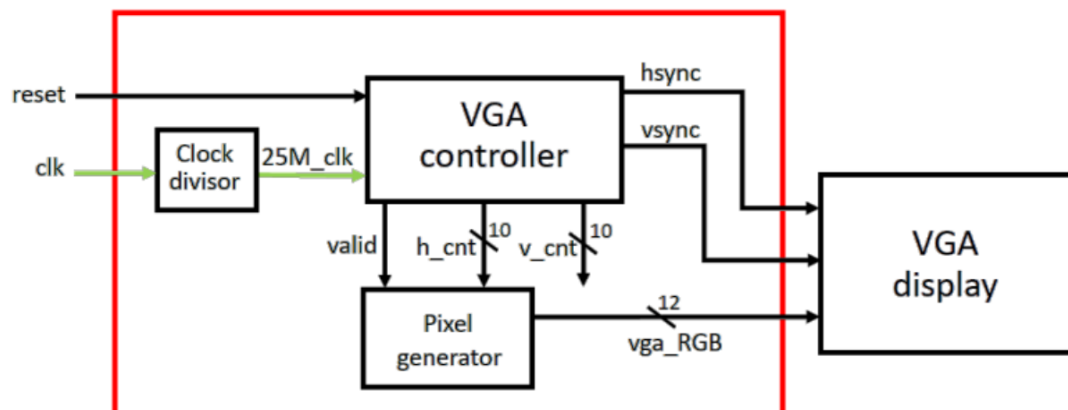


DESIGN IMPLEMENTATION

(1) I / O PINS

I/O pins (10)			
vgaBlue (4)	OUT		
vgaGreen (4)	OUT		
vgaRed (4)	OUT		
Scalar ports (4)			
<input checked="" type="checkbox"/> clk	IN		W5
<input checked="" type="checkbox"/> hsync	OUT		P19
<input checked="" type="checkbox"/> rst	IN		U17
<input checked="" type="checkbox"/> vsync	OUT		R19

(2) VERILOG CODE


Module random

 

然後再 output 出 {Q[2:0]}


Module pixel_generator


先利用 random 傳出來的隨機數字去選擇方塊種類

 

再用 1hz 的 counter 讓它每秒下移，當 counter 數到底，就重製

為 0，並讓 enable 打開，讓隨機數字進來。

 

 

DISCUSSION

第二題對 VGA 有較深的了解之後，就比較容易，比較可惜的是沒時間打第三小題，後來有想到方法可是沒時間嘗試，還有我這題有一個很奇怪的 BUG，只有背景是黑色才能正常，其餘都怪怪的。

CONCLUSION

打這題是因為跟 FINAL PROJECT 有點相關，希望會有幫助!